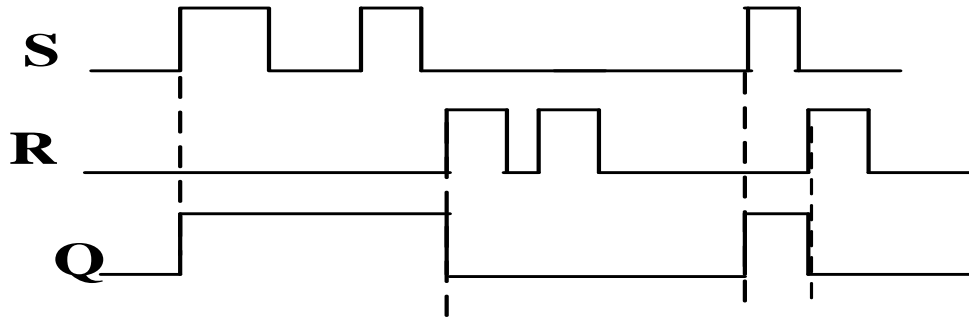


SOLUTIONS

Solution of pre-tutorial:




Solution of problem 2:

Let w, x, y, p are the inputs and E be the output.


Truth Table: -

w	x	y	p	E
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$\begin{aligned}
 \text{Therefore, } E &= \overline{w} \overline{x} \overline{y} p + \overline{w} \overline{x} y \overline{p} + \overline{w} x \overline{y} \overline{p} + \overline{w} x y p + w \overline{x} \overline{y} \overline{p} + w \overline{x} y p + w x \overline{y} p + w x y \overline{p} \\
 &= \overline{w} \overline{x} (y \oplus p) + \overline{w} x (\overline{y \oplus p}) + w \overline{x} (\overline{y \oplus p}) + w x (y \oplus p) \\
 &= (y \oplus p) (\overline{w} \overline{x} + w x) + (\overline{y \oplus p}) (\overline{w} x + w \overline{x}) \\
 &= (y \oplus p) (\overline{w \oplus x}) + (\overline{y \oplus p}) (w \oplus x) \\
 &= (y \oplus p) \oplus (w \oplus x)
 \end{aligned}$$

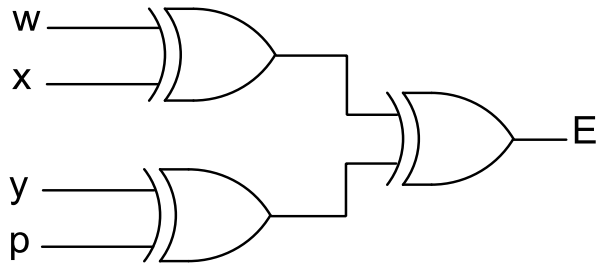

Solution of problem 3:

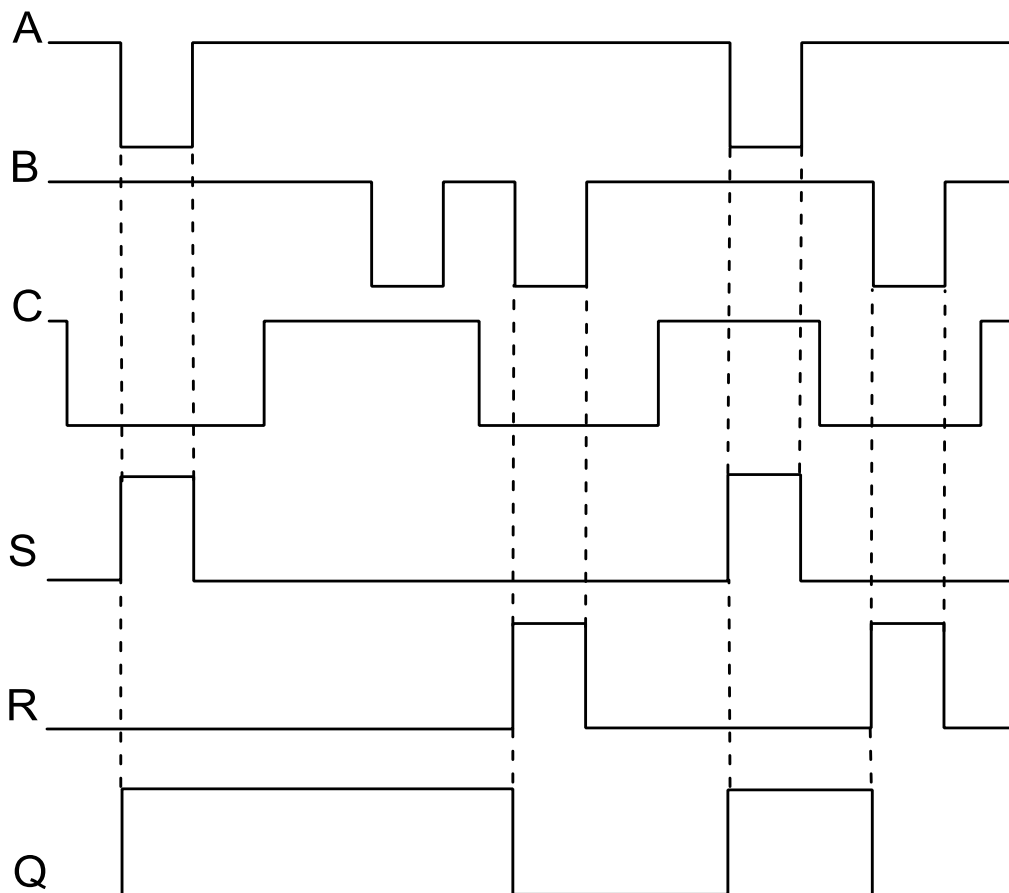


$$S = \overline{A}B$$

$$R = \overline{B} \overline{C}$$

S	R	Q	\overline{Q}
0	0	Latch	Latch
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Solution of problem 4:

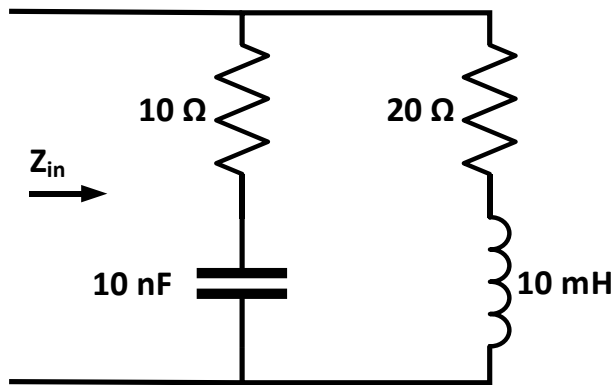

(a)

$$Z_{in} = \frac{\left(R_1 - \frac{j}{\omega C}\right)(R_2 + j\omega L)}{R_1 + R_2 + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

Solving the above equation, we will get,

$$Z_{in} = \frac{\left(R_1 R_2 + \frac{L}{C}\right)(R_1 + R_2) + \left(\omega L R_1 - \frac{R_2}{\omega C}\right)\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + j\left((R_1 + R_2)\left(\omega L R_1 - \frac{R_2}{\omega C}\right) - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\left(R_1 R_2 + \frac{L}{C}\right)\right)}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

For resonance,

$$(R_1 + R_2)\left(\omega L R_1 - \frac{R_2}{\omega C}\right) = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\left(R_1 R_2 + \frac{L}{C}\right)$$


Where, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $C = 10 \text{ nF}$ and $L = 10 \text{ mH}$

Solving the above equation we will get $f_0 = 15913.106 \text{ Hz}$

(b) Q of RC branch $\frac{1}{\omega RC} = 100.01$

(c) Q of RL branch $\frac{\omega L}{R} = 49.99$

Solution of problem 5:

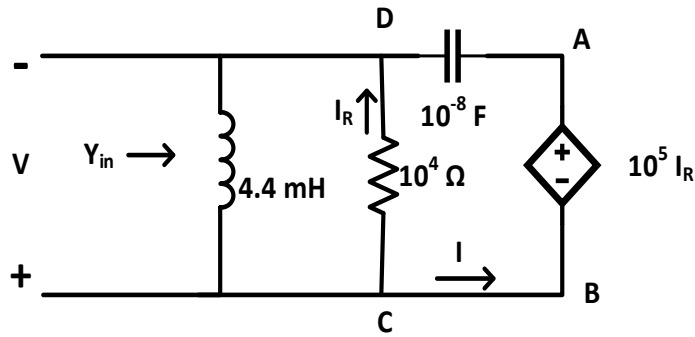

$$I_R = \frac{V}{10^4}$$

Writing KVL for ABCD loop,

$$\begin{aligned} V + 10^5 I_R &= \frac{-jI}{\omega C} \\ \Rightarrow V + 10V &= \frac{-jI}{\omega C} \\ \Rightarrow \frac{V}{I} = Z' &= \frac{-j}{11\omega C} \end{aligned}$$

$$a) Y_{in} = \frac{-j}{\omega L} + 10^{-4} + \frac{1}{Z'} = 10^{-4} + j(11\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

$$b) \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{11LC}} = 45454.54 \text{ rad/sec}$$

$$Z_{in}(\omega_0) = 10^4 + j0 \Omega$$